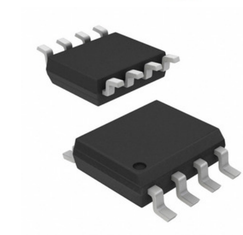

Bild kann Darstellung sein.
Produktdetails siehe Spezifikationen.

FAN73832MX_WS

Teilenummer: **FAN73832MX_WS**
Produktbeschreibung: IC GATE DRIVER HI/LOW SIDE 8SOIC
RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Datenblätter: FAN73832MX_WS.pdf

Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANFRAGE SENDEN >

Produktdetails

Teilenummer	FAN73832MX_WS	**Hersteller**	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IC GATE DRIVER HI/LOW SIDE 8SOIC	**Bleifreier Status / RoHS Status**	Bleifrei / RoHS-konform
Datenblatt	FAN73832MX_WS.pdf		
Spannungsversorgung	15 V ~ 20 V	**Supplier Device-Gehäuse**	8-SOP
Serie	-	**Aufstieg / Fallzeit (Typ)**	50ns, 30ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)	**Verpackung / Gehäuse**	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)	**Anzahl der Treiber**	2
Befestigungsart	Surface Mount	**Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)**	1 (Unlimited)
Logikspannung - VIL, VIH	1.2V, 2.9V	**Bleifreier Status / RoHS-Status**	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Non-Inverting	**High-Side-Spannung - Max (Bootstrap)**	600V
Gate-Typ	IGBT, N-Channel MOSFET	**Angetriebene Konfiguration**	Half-Bridge
detaillierte Beschreibung	Half-Bridge Gate Driver IC Non-Inverting 8-SOP	**Strom - Spitzenleistung (Quelle, Sink)**	350mA, 650mA
Ladestrom	Synchronous	**Basisteilenummer**	FAN73832

Verwandte Produkte

FAN7383M
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC DRIVER GATE HALF BRIDG 14SOIC
Herunterladen: FAN7383M.pdf
RFQ

FAN73833MX
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC HALF BRIDGE GATE DRIVER 8-SOP
Herunterladen: FAN73833MX.pdf
RFQ

FAN7382M1
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC GATE DRIVER HI LO SIDE 14-SOP
Herunterladen: FAN7382M1.pdf
RFQ

FAN7382MX
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC DRIVER GATE HALF BRIDGE 8SOIC
Herunterladen: FAN7382MX.pdf
RFQ

FAN7382M1X
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC GATE DRIVER HI/LO SIDE 14-SOP
Herunterladen: FAN7382M1X.pdf
RFQ

FAN73832N
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC DRIVER GATE HALF BRIDGE 8-DIP
Herunterladen: FAN73832N.pdf
RFQ

FAN7383MX-WS
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC GATE DVR HALF BRIDGE 14-SOIC
Herunterladen: FAN7383MX-WS.pdf
RFQ

FAN73833M
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC GATE DRIVER HALF BRIDGE 8-SOP
Herunterladen: FAN73833M.pdf
RFQ

FAN73832MX
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC GATE DRIVER HALF BRIDGE 8-SOP
Herunterladen: FAN73832MX.pdf
RFQ

FAN7382N
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC GATE DRIVER HI LO SIDE 8-DIP
Herunterladen: FAN7382N.pdf
RFQ

FAN7383MX
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC GATE DVR HALF BRIDGE 14-SOIC
Herunterladen: FAN7383MX.pdf
RFQ

FAN73832M
Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung: IC DRIVER GATE HALF BRIDGE 8SOIC
Herunterladen: FAN73832M.pdf
RFQ

Verwandte Tags

AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN73832MX_WS
FAN73832MX_WS-Verteiler
FAN73832MX_WS Lieferant
FAN73832MX_WS Preis
FAN73832MX_WS Bilder
FAN73832MX_WS-Bild
FAN73832MX_WS PDF-Datenblatt
FAN73832MX_WS Datenblatt herunterladen
FAN73832MX_WS-Datenblatt
FAN73832MX_WS Aktie
Kaufen Sie FAN73832MX_WS
Kaufen Sie AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN73832MX_WS
AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN73832MX_WS
AMI Semiconductor / ON Semiconductor Lieferant
AMI Semiconductor / ON Semiconductor-Verteiler
AMI Semiconductor / ON Semiconductor FAN73832MX_WS
ON Semiconductor FAN73832MX_WS
Aptina / ON Semiconductor FAN73832MX_WS
Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor FAN73832MX_WS
PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor FAN73832MX_WS
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor FAN73832MX_WS

Adresse: Einheit 13 14F Lippo Sun Plaza 28 Kantonsstraße Tsim Sha Tsui, KLN, Hongkong

Copyright © 2020 Zuverlässiger Distributor elektronischer Komponenten
info@Micro-Semiconductors.hk